

函数发生器

限流电阻

微波源

定值电阻

约瑟夫森结

X

Y

X-Y记录仪

